
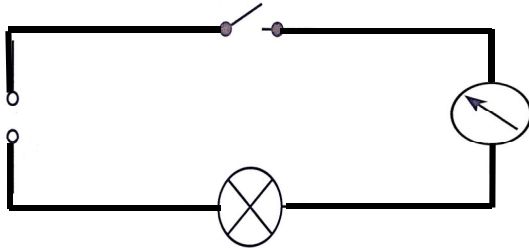


# Stromkreis

1. Beschrifte die folgende Schaltskizze

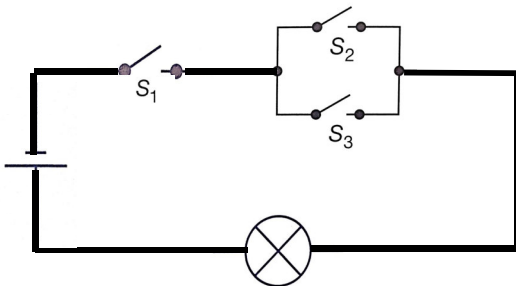

2. Es soll untersucht werden, in welchen Schaltstellungen die Lampe leuchtet. Vervollständige die Tabelle mit allen möglichen Schaltstellungen der drei Schalter und gib an, ob die Lampe in der jeweiligen Konstellation leuchtet.



Schalter $S_1$	Schalter $S_2$	Schalter $S_3$	Lampe leuchtet

3. Beschreibe was passiert, wenn man eine Glimmlampe an eine Batterie anschließt?

---



---



---